




به نام خدا
مدارهای الکتریکی
استاد: دکتر مهدوی
تمرین امتیازی




موعد تحویل: 1403/11/5
دستیار آموزشی: رضا مومنی

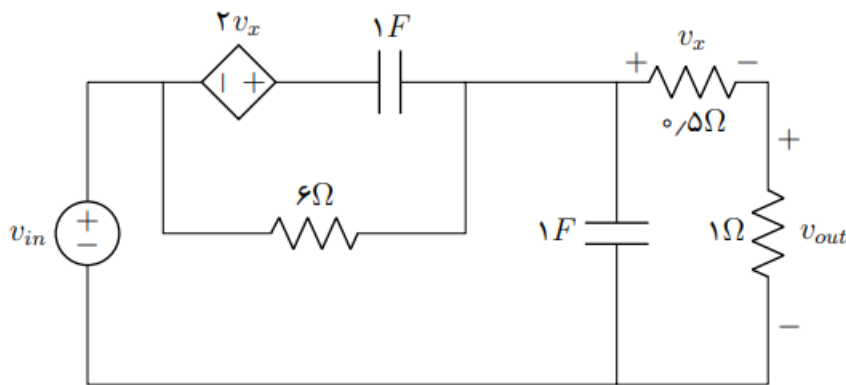1- پاسخ پله مدار زیر را به صورت تئوری و سپس با شبیه سازی بدست آورید.



2- الف) در مدار زیر پاسخ پله ولتاژ خازن و جریان سلف را ابتدا به صورت تئوری و سپس با شبیه سازی بدست آورید و آنها را باهم تطبیق دهید.

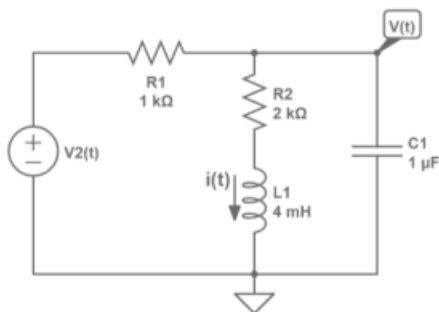ب) حال پاسخ حالت دائمی سینوسی را به ازای $V1 = \sin(100t)$ و $V2 = \cos(200t + \frac{\pi}{4})$ به صورت تئوری برای $v(t)$ و $i(t)$ بدست آورده و با شبیه سازی مقایسه کنید.



نکات تحویل

نمره کل سوالات از 100 نمره می باشد.

هرگونه شباهت در تمرین به منزله تقلب می باشد و نمره تمرین برای طرفین صفر لحاظ خواهد شد.
در صورت داشتن سوال، در گروه تلگرامی درس یا از طریق ایمیل سوال خود را مطرح کنید.

<mailto:rezamomeniut@gmail.com>